

1. If segment a to g are considered as functions of p_1 and P_2 , then which of the following is correct ?

(a) $g = \bar{p}_1 + p_2, d = c + e$

(b) $g = p_1 + p_2, d = c + e$

(c) $g = \bar{p}_1, +p_2, e=b + c$

(d) $g = p_1 + p_2, e = b + c$